<u>Área personal</u> / Mis cursos / <u>LC_1G_1C24</u> / <u>Semana 12 - ALU: Unidad Aritmética Lógica</u> / <u>Practica formativa 1 - Cuestionario</u>

	miércoles, 30 de octubre de 2024, 18:22		
	Finalizado miércoles, 30 de octubre de 2024, 18:46		
	23 minutos 52 segundos		
Calificación	7,00 de 10,00 (70%)		
Pregunta 1 Incorrecta			
Se puntúa 0,00 sobre 3,00			
Sobre los comparadores y sumadores:			
Seleccione una o m	nás de una:		
a. Un compa	arador de 1 bit puede ser realizado con 5 compuertas. ≭		
□ b. Un comparador de 1 bit tiene 1 salida.			
□ c. Un comparador de 4 bit tiene 16 salidas.			
□ d. Para sumar 64 bits con 64 bits se precisan 64 semi sumadores.			
■ e. Un comparador de 3 bit tiene 8 salidas.			
☐ f. Ninguna de las anteriores.			
☑ g. Un sumador completo tiene 2 salidas y 3 entradas. 🗙			
■ h. Un sumador completo tiene 2 salidas y 1 entrada.			
□ i. Un sumad	□ i. Un sumador completo tiene 1 salida y 2 entradas.		
□ j. Un sumador completo tiene 3 salidas y 2 entradas.			
Respuesta incorrec	ta.		
Las respuestas correctas son: Un comparador de 1 bit tiene 1 salida., Un comparador de 4 bit tiene 16 salidas.			
Pregunta 2			
Correcta			
Se puntúa 2,00 sobre 2,00			
Si un microprocesador tuviera 33 bit de bus de direcciones:			
Seleccione una:			
 a. Es capaz de direccionar 8 GB de memoria ram. ✓ 			
ob. Ninguna de las anteriores.			
○ c. Su bus de datos es de 32 bit.			
Respuesta correcta			
·	cta es: Es capaz de direccionar 8 GB de memoria ram.		

Pregunta 3	
Correcta Se puntúa 3,00 sobre 3,00	
Sobre los buses:	
Seleccione una o más de una:	
a. Ninguna de las anteriores.	
□ b. El bus de datos es unidireccional.	
□ c. El bus de control envía un mensaje hub.	
☑ d. El bus de datos es bidireccional. ✔	
☑ e. El bus de direcciones es unidireccional.	
☐ f. El bus de direcciones es bidireccional.	
Respuesta correcta	
Las respuestas correctas son: El bus de direcciones es unidireccional., El bus de datos es bidireccional	l.
Pregunta 4	
Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
Sobre la ALU:	
Seleccione una:	
○ a. Carry IN no es una entrada.	
b. Ninguna de las anteriores. ✓	
○ c. Los bits de control controlan el flujo del bitrate.	
od. La ALU explicada en el material divide números enteros.	
Respuesta correcta	
La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.	
4. Cáma actá compuesta una arquitactura ALLIO	
√ ¿Cómo está compuesta una arquitectura ALU?	
Ir a	

Descargar la app para dispositivos móviles

Cierre y recapitulación ▶