Comenzado el martes, 12 de noviembre de 2024, 19:52

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 12 de noviembre de 2024, 19:53

**Tiempo empleado** 38 segundos **Puntos** 12,00/12,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

### Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

Teniendo en cuenta contenido de la semana:

#### Seleccione una:

- a. Un registro SISO sirve para adaptar la diferencia de velocidad entre dos dispositivos.
- b. Un registro PISO sirve para sacar información de un sistema digital.
- o. Un registro SIPO se utiliza para ingresar información en una computadora.
- O d. Un registro PIPO sirve para adaptar la diferencia de velocidad entre dos dispositivos.
- e. Con 4 flip-flop se podría armar un contador hasta el número 15.
- of. Ninguna de las anteriores.

#### Respuesta correcta

## Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

## Los flip-flop son:

Seleccione una o más de una:

- a. Circuitos lógicos secuenciales
- b. Son el componente fundamental de los contadores.
- c. Circuitos lógicos armados con compuertas
- d. Circuitos lógicos no secuenciales
- e. Memorias de 1 byte
- f. Son el componente fundamental de los decodificadores.
- g. Son el componente fundamental de las memorias ram.
- h. Memorias de 1 bit
- i. Son el componente fundamental de los registros.

Respuesta correcta

| Pregunta 3                |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Finalizado                |  |  |  |
| Se puntúa 4,00 sobre 4,00 |  |  |  |

Uno de estos flip-flop es el componente fundacional para todos los otros flip-flop. Seleccionalo. (Respuesta incorrecta resta puntos)

Seleccione una:

- a. D
- b. SR
- oc. JK
- d. T

# Respuesta correcta

## Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Calcular los flags en la siguiente operación:

0xF001 + 0xF0ED

### Seleccione una:

- a. Z=0; N=1; C = 1; V=0
- b. Z=1; N=0; C = 1; V=0
- c. Z=0; N=1; C = 1; V=1
- d. Z=1 ; N=0 ; C =0; V=1
- e. Ninguno
- f. Todos

Respuesta correcta



# Calcular los <u>flags</u> en la siguiente operación:

0x0021 - 0x00A1

### Seleccione una:

- a. Z=0; N=1; C=1; V=0
- b. Z=1; N=0; C=1; V=0
- o. Z=0; N=0; C=1; V=0
- d. Z=1; N=1; C=1; V=1
- e. Ninguno

Respuesta correcta